

Câu 1: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển 1 đèn, mạch điện một công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.

Câu 2: Lập bảng dự trù thiết bị của 3 mạch điện trên.

Câu 3: Nêu quy trình lắp đặt và trình bày chi tiết các bước lắp đặt của 3 mạch điện trên.

Câu 4: So sánh sự giống và khác nhau của 2 kiểu lắp đặt mạng điện trong nhà (kiểu nổi và kiểu chìm).

Nêu rõ ưu nhược điểm của 2 kiểu trên.

Câu 5: Nêu một số yêu cầu của lắp đặt kiểu nổi.

Câu 6: Khi kiểm tra an toàn mạch điện trong nhà, ta cần kiểm tra những gì? và chú ý điều gì?

NHÓM TRƯỞNG

Bành Thị Thanh Huyền

TỔ TRƯỞNG DUYỆT

Hồ Mai Thúy

BGH DUYỆT



Trần Thị Ngọc Yến