



## ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

## MÔN CÔNG NGHỆ 8

Năm học 2020 – 2021

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 26/04/2021

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2đ)***Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng và ghi lại vào bài làm.***Câu 1:** Thiết bị và đồ dùng điện có số liệu kĩ thuật nào sau đây phù hợp với điện áp định mức của mạng điện trong nhà (220V)?

- A. Quạt điện 110V- 80W.  
C. Công tắc điện 250V- 5A.

**Câu 2:** Ở điện là thiết bị dùng để

- A. bảo vệ mạng điện  
C. đóng - cắt mạch điện.

**Câu 3:** Công tắc điện dùng để điều khiển

- A. công tơ điện.  
B. thiết bị đóng - cắt.

**Câu 4:** Cầu dao là thiết bị dùng để

- A. đóng - cắt mạch điện.  
C. đóng mạch điện

**Câu 5:** Aptomat là

- A. thiết bị lấy điện.  
C. thiết bị đóng điện.

- B. cắt mạch điện.  
D. bảo vệ mạng điện

- B. thiết bị bảo vệ và đóng cắt mạch điện .  
D. thiết bị cắt điện.

**Câu 6:** Công tắc điện được mắc

- A. trên dây pha                    B. song song với tải                    C. trước cầu chì.D. trên dây trung tính.

**Câu 7:** Cầu chì là

- A. thiết bị điều khiển.  
C. thiết bị lấy điện.

- B. thiết bị bảo vệ.  
D. thiết bị đóng cắt.

**Câu 8:** Đặc điểm của mạng điện trong nhà

- A. Có điện áp định mức 127V  
B. Đồ dùng điện rất đa dạng và có công suất rất khác nhau.  
C. Đồ dùng điện có điện áp lớn hơn điện áp của mạng điện.  
D. Thiết bị đóng cắt có điện áp là 220V.

**II TỰ LUẬN (8 điểm):****Câu 1( 3,5 điểm):**

- a. Khi lắp đặt và sửa chữa, mạng điện trong nhà phải đảm bảo yêu cầu gì?  
b.Trình bày các biện pháp sử dụng hợp lý điện năng?

**Câu 2( 1,5 điểm):**

- a. Ở nước ta, mạng điện trong nhà có điện áp bằng bao nhiêu ?  
b. Mạng điện trong nhà, dùng aptomat thay cho cầu dao và cầu chì được không ? Tại sao?

**Câu 3( 3 điểm)** Trong một ngày nhà bạn An có sử dụng đồ dùng điện theo bảng sau:

TT	Tên đồ dùng điện	Công suất điện (W)	Số lượng	Thời gian sử dụng trong ngày (h)
1	Đèn compac	15	2	3
2	Đèn led	20	2	4
3	Quạt bàn	65	2	4
4	Tivi	70	1	6
5	Nồi cơm điện	100	1	2
6	Bơm nước	250	1	0.5

- a. Tính điện năng tiêu thụ trong một ngày?  
 b. Tính điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày) và số tiền phải trả trong 1 tháng?  
 (Biết 1kWh là 1.800 đồng).

### Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra