

A. Lý thuyết

1. Các đồng hồ đo điện: Công dụng, kí hiệu, đại lượng đo.
2. Công dụng của các dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.
3. Các loại mối nối dây dẫn điện, yêu cầu của mối nối dây dẫn điện
4. Nêu quy trình nối dây dẫn điện.
5. Nêu quy trình lắp mạch điện bảng điện.

B. Bài tập

6. Vẽ sơ đồ nguyên lí của các mạch điện đã học(mạch điện bảng điện và đèn ống huỳnh quang).
7. Vẽ sơ đồ lắp đặt của các mạch điện đã học(mạch điện bảng điện và đèn ống huỳnh quang).